

ation:

18/8/25


classmate
Date _____
Page _____
(2)

Experiment No 4

Analysis of Parallel resonance concept

Aim :- To practically observe the behavior of a parallel resonance circuit and to plot the performance curve.

Circuit diagram:

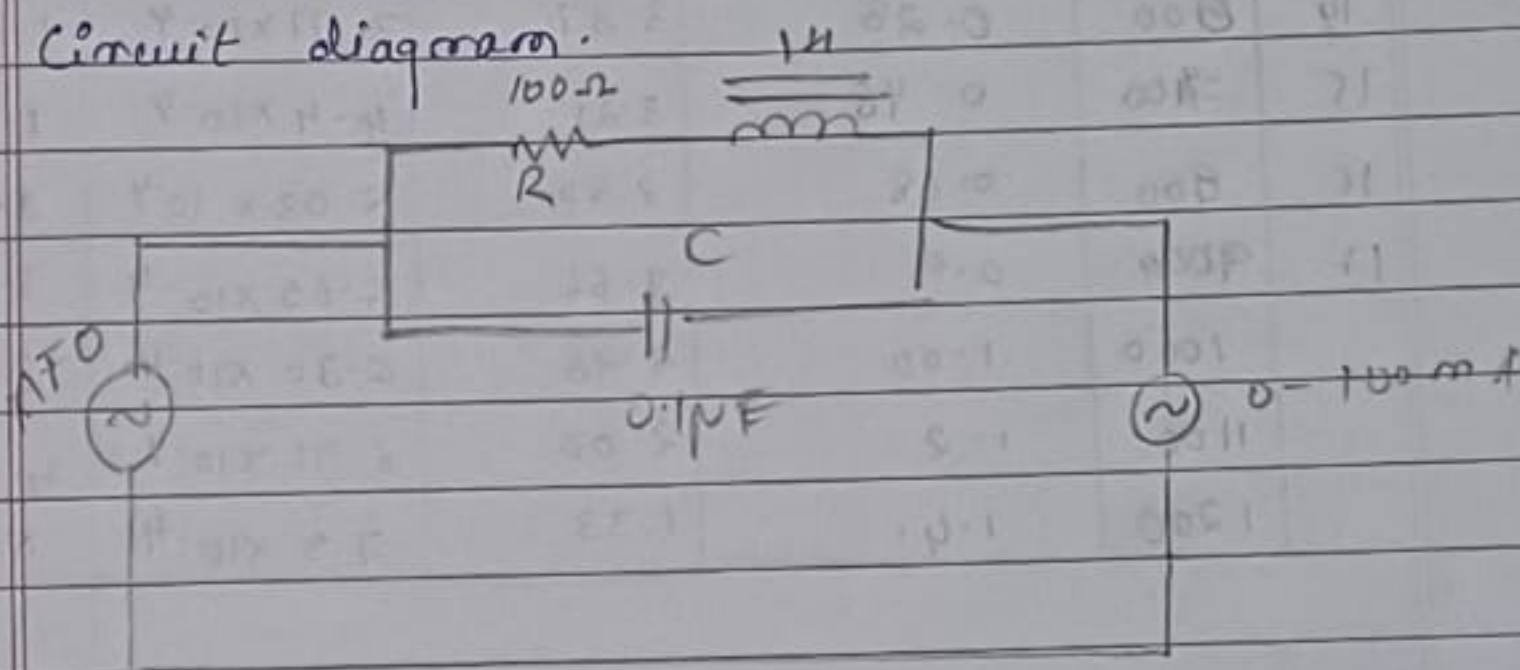

Tabulation:

Sl No	Freq	Ammeter reading	$Y_1 = 1/Z_1$ $= 1/(R + jX_L)$	$Y_2 = 1/Z_2$ $= 1/-jX_C$	$Y = Y_1 + Y_2$
1	50	5.14	3.03×10^{-3}	3.14×10^{-5}	0.010
2	100	2.54	1.57×10^{-3}	6.20	0.04
3	150	1.80	1.06×10^{-3}	9.42	0.889
4	200	1.26	4.93×10^{-4}	1.26	0.134
5	250	0.90	6.35×10^{-4}	1.57	0.0297
6	300	0.66	5.3×10^{-4}	1.88	0.356
7	350	0.44	4.54×10^{-4}	2.2×10^{-4}	0.489

Experiment No 4

classmate

Date

Page

Tabu

7	400	0.22	3.98	2.43×10^{-4}	0.620
8	450	0.1	3.54	2.89×10^{-4}	0.8
9	460	0.07	3.46	2.95×10^{-4}	0.836
10	470	0.05	3.38	3.02×10^{-4}	0.813
11	480	0.03	3.54	3.08×10^{-4}	0.910
12	490 500	0.02	3.46	3.08×10^{-4}	0.948
13	500	0.03	3.38	3.14×10^{-4}	0.987
14	600	0.28	3.37	3.77×10^{-4}	1.417
15	700	0.48	3.25	4.4×10^{-4}	1.42
16	800	0.68	3.80	5.03×10^{-4}	2.51
17	900	0.9	3.66	5.65×10^{-4}	3.17
	1000	1.00	2.28	6.20×10^{-4}	3.95
	1100	1.2	2.00	6.91×10^{-4}	4.76
	1200	1.4	1.33	7.5×10^{-4}	5.65

Specimen calculation

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$\approx f_0 = 0.159 \times \sqrt{10^7 - 10000}$$

$$\approx 0.159 \times \sqrt{9990000}$$

$$\approx 502.550 \text{ Hz}$$

classmate

Date _____

Page _____

SCALE	X
	Y

PAGE	DATE

current vs frequency

